
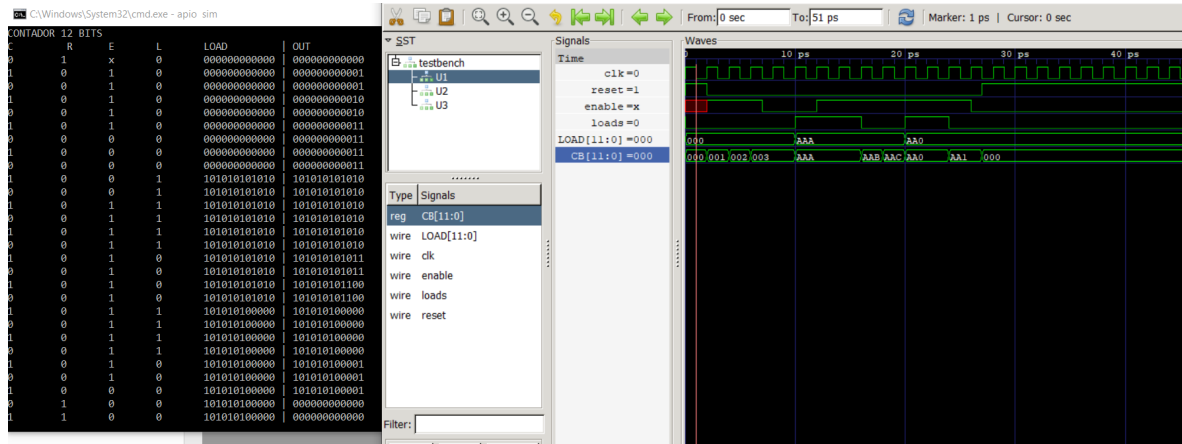


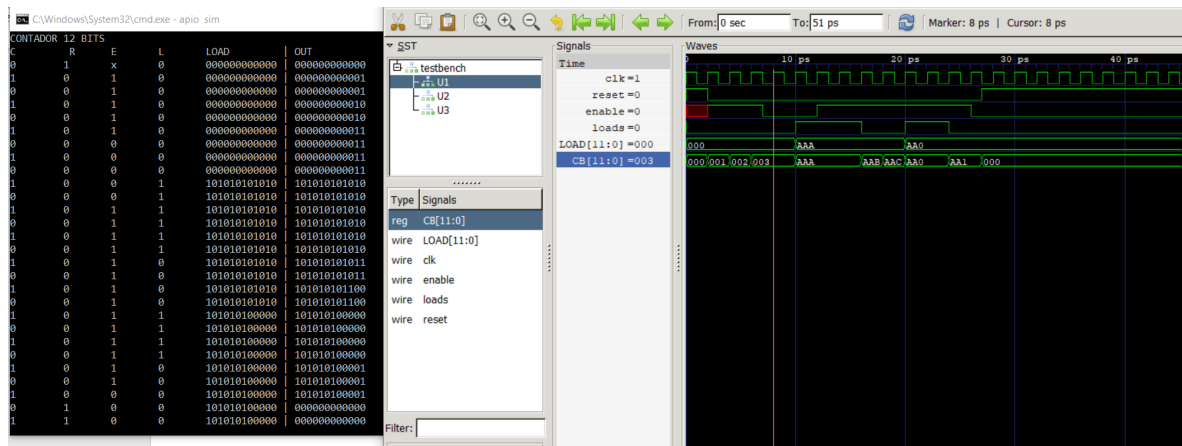Ejercicio #1


El reset = 1 coloca la salida del contador es 000.




El enable = 1, la salida del contador comienza a sumar 1 en cada flanco positivo.



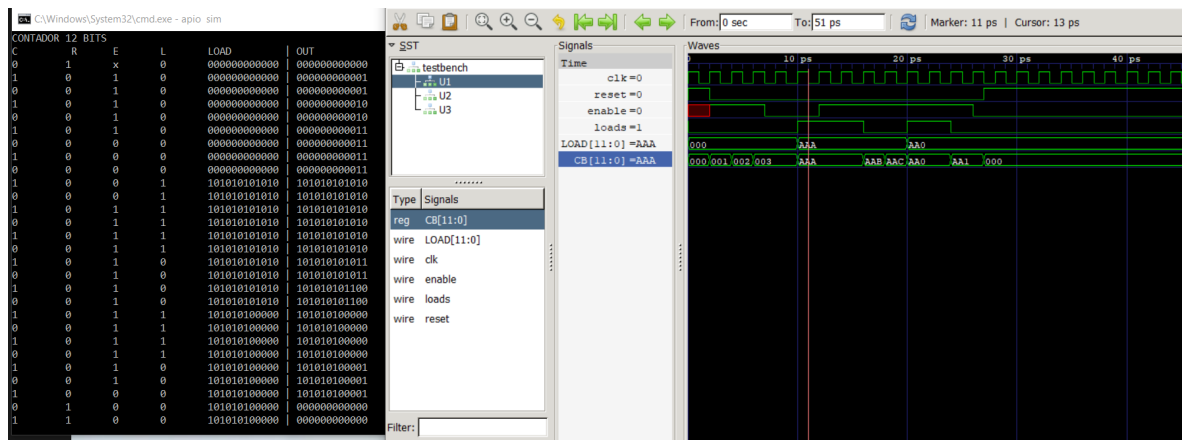
El enable = 0, la bandera del load = 1 salida del contador es igual al valor pre-colocado en el LOAD, aunque enable = 1, la señal de salida sigue siendo = a la pre-colocada.



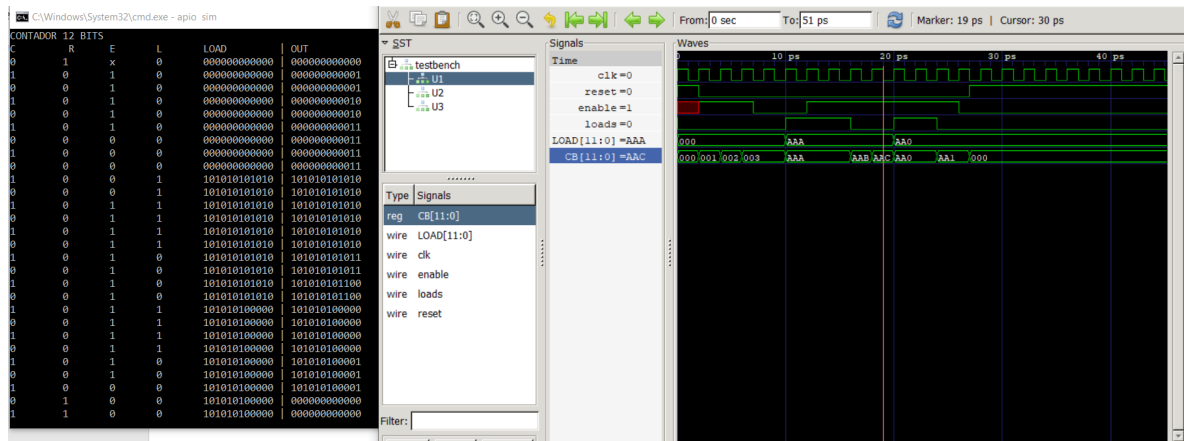
Después de deshabilitar la bandera del load y el enable = 1, vuelve a contar + 1 desde el valor precolocado.



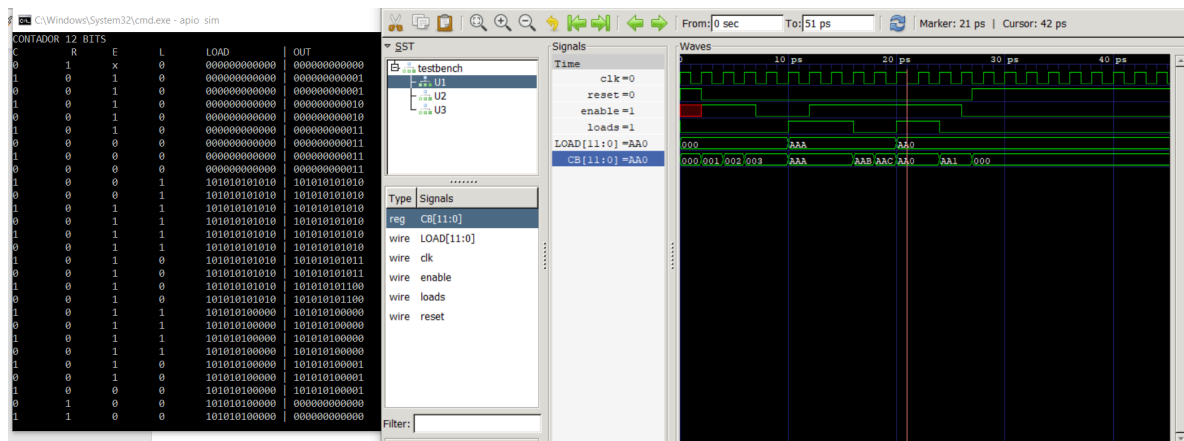
Con el enable = 1, Habilitamos la bandera del load y coloca el valor pre-colocado y dejar de contar



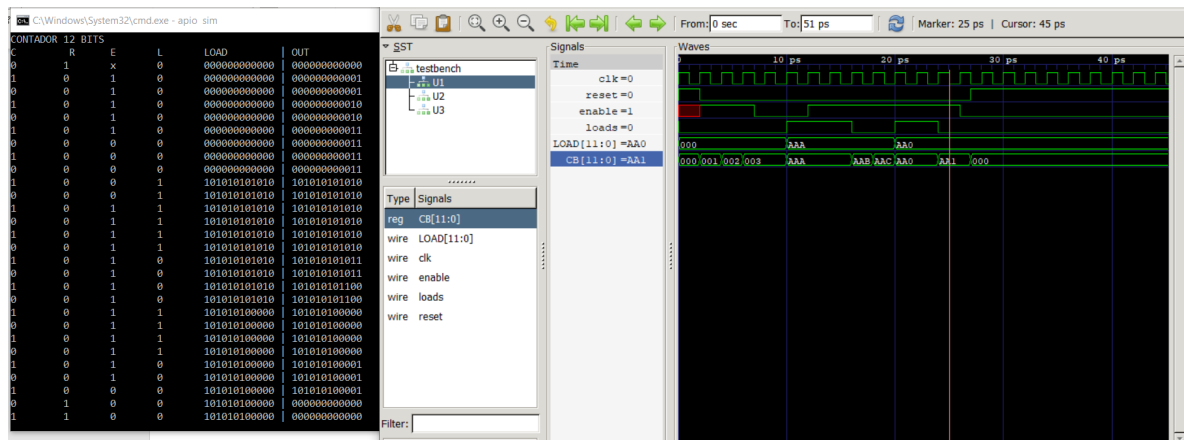Apagamos la bandera del load y enable = 1 y sigue contando después del valor preseleccionado, y por ultimo reseteamos



Ejercicio #2

 

```
LAB8.v      Lista.list
1 //Memoria de Fong solo de Fong
2 1010_0000 //Address i.e 8h00
3 1111_0001 //Address i.e 8h01
4 0001_1110 //Address i.e 8h02
5 1000_1010 //Address i.e 8h03
6 0100_0001 //Address i.e 8h04
7 0001_1000 //Address i.e 8h05
8 0010_0100 //Address i.e 8h06
9 0000_0001 //Address i.e 8h07
10 1111_1111 //Address i.e 8h08
11 1010_1010 //Address i.e 8h09
12 1000_1111 //Address i.e 8h10
13 0010_0010 //Address i.e 8h11
14 0000_1000 //Address i.e 8h12
15 1110_0000 //Address i.e 8h13
16 1100_0011 //Address i.e 8h14
17 1100_0010 //Address i.e 8h15
18 1100_0100 //Address i.e 8h16
```

Se muestran las 10 direcciones de la lista, las cuales se ingresan en el address y nos da el valor en la salida que se encuentra en esa dirección.

El array de datos ordena y selecciona los datos en grupos y los coloca en forma de matriz. El cual genera una variable de dos dimensiones

\$readmemb lee los arreglos en sistema binario.


\$readmemh lee los arreglo en sistema hexadecimal

Código de Lectura la lista

```
24 //Modulo de lectura de datos de La ROM de 4k X 8
25 module ROM (input wire [11:0]Address, // DIRECCION DE 12 BITS
26 output wire [7:0]DATO); //TAMAÑO DEL DATO DE 8 BITS
27
28 reg [7:0] MEM[0:4095]; //MEM ES DE TAMAÑO DE 2^12 = 4096 Y CREA EL ARREGLO PARA NUESTROS DATOS
29 initial begin //INICIAMOS LA LECTURA DE NUESTRA LISTA
30 $readmemb("Lista.list", MEM); //LEEMOS LOS VALORES DE LA LISTA EN BINARIO
31 end
32 assign DATO = MEM[Address]; //LE ASIGANMOS EL VALOR DE MEM EN LA DIRECCION INGRESADA
33 endmodule // ROM
34
```

En la línea 28 creamos el arreglo, de ancho de 8 bits [7:0] y crea 4096 localidades (2^{12}), luego en el \$readmemb lee los valores de la lista creada con valores binarios. Luego asignamos el valor de la lista que nos brinda el address.

Ejercicio 3

 

El funcionamiento de la ALU tiene 7 funciones u operandos diferentes los cuales los seleccionamos con una entrada de selección de 3 bits, en donde utilizamos un case que nos ayuda a seleccionar la operación que se desea realizar, el cual se encuentra dentro de un always en donde siempre que ocurra un cambio en nuestras entradas nos entrega el nuevo valor a realizar., el cual realiza las operaciones de 2 valores de entrada A y B de 4 bits, y la salida de la función es de 4bits.

Las operaciones a realizar son las siguientes

$F_{2:0}$	Function
000	A AND B
001	A OR B
010	A + B
011	not used
100	A AND \overline{B}
101	A OR \overline{B}
110	A – B
111	SLT

link del repositorio: <https://github.com/GAFong/LABORATORIOS/tree/master/LABORATORIO-8>