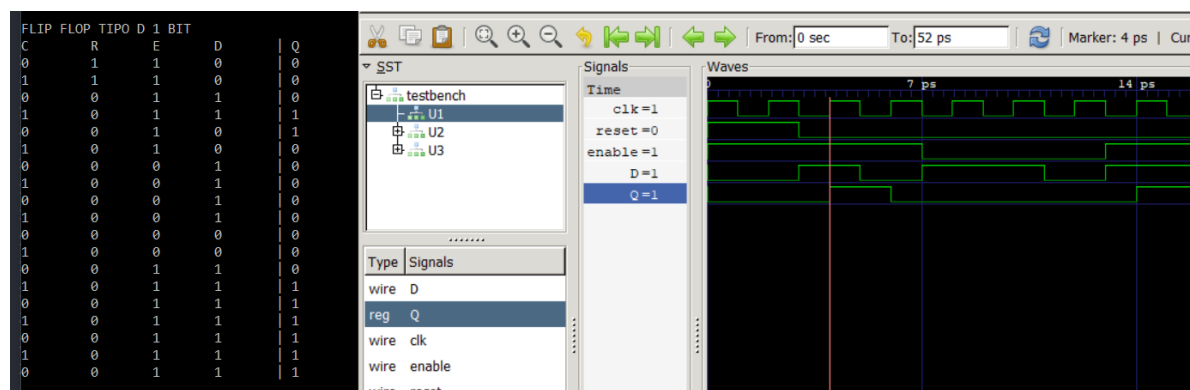


Ejercicio #1

Flip Flop D 1 Bit con Reset y Enable.


```
6 module flipflopD (input wire clk, reset, enable, D,
7                   output reg Q);
8
9   always @ ( posedge clk, posedge reset ) begin
10     if (reset) begin
11       Q <= 1'b0;
12     end
13     else if (enable) begin //SI EL ENABLE == 1 DEJA PASAR EL VALOR DE D A LA SALIDA Q
14       Q <= D;
15     end
16   end
17 endmodule // flipflopD
```



Cuando el enable = 1 la señal de D es la misma que Q, luego de un cambio positivo en el flanco de reloj, si el enable = 0, ya no deja pasar la señal de D a Q, y Q continua con el ultimo valor que obtuvo.

Flip Flop D 2 Bits con Reset y Enable.

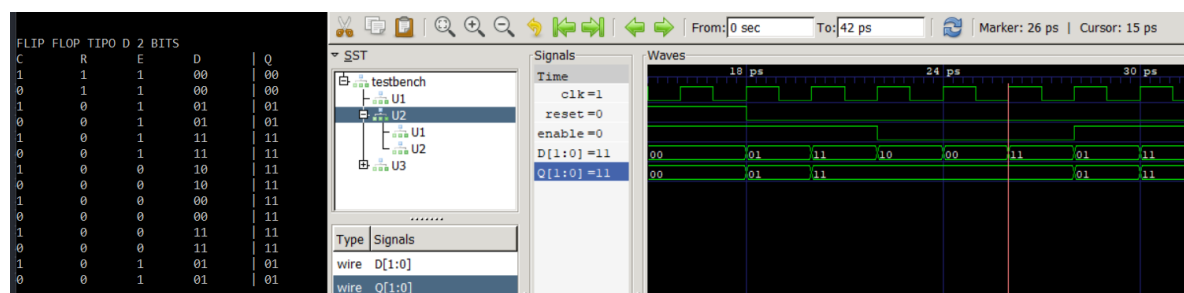
Se utilizó el módulo del Flip Flop D de un bit para cada una de las salidas del flip flop de 2 bits. Y el funcionamiento es el mismo solo que con 2 bits de entrada y 2 de salida.



```
19 module flipflop2D (input wire clk, reset, enable,
20                    input wire [1:0]D,
21                    output wire [1:0]Q);
22   flipflopD U1(clk,reset, enable,D[0],Q[0]);//LLAMAMOS AL MODULO flipflopD
23   flipflopD U2(clk,reset, enable,D[1],Q[1]);//LLAMAMOS AL MODULO flipflopD
24
25 endmodule // flipflop2D
```

Flip Flop D 4 Bits con Reset y Enable.

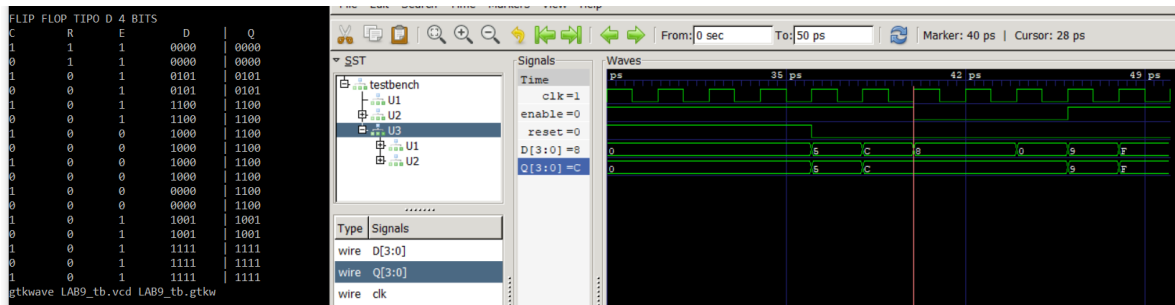
Se utilizó el módulo del Flip Flop D de 2 bits para cada dos entradas y dos de las salidas del flip flop de 4 bits. Y el funcionamiento es el mismo solo que con 4 bits de entrada y 4 de salida.




```
27 module flipflop4D (input wire clk, reset, enable,  
28                     input wire [3:0]D,  
29                     output wire [3:0]Q);  
30     flipflop2D U1(clk, reset, enable,D[1:0], Q[1:0]);//LLAMAMOS AL MODULO FLIPFLOP 2 BITS  
31     flipflop2D U2(clk, reset, enable,D[3:2], Q[3:2]);//LLAMAMOS AL MODULO FLIPFLOP 2 BITS  
32  
33 endmodule // flipflop4D  
34
```

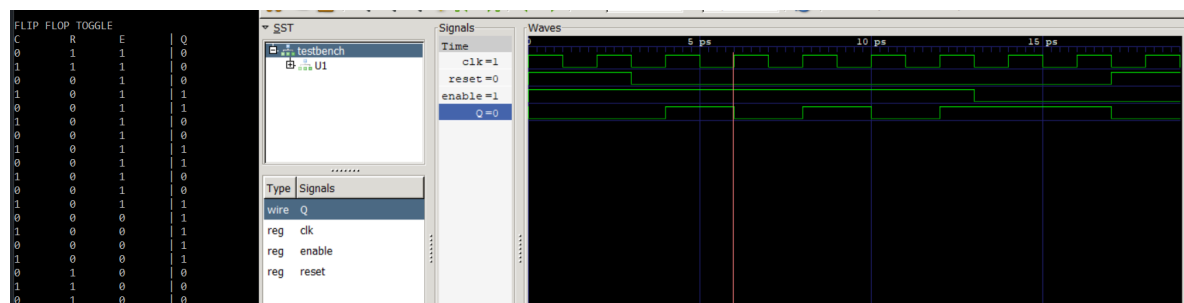Ejercicio #2 Flip Flop T

```
19 module flipflopJK (input wire clk, reset, enable, J, K,  
20                     output wire Q);  
21     wire Qn,Kn,w1,w2, w3;  
22     not U1(Qn, Q);  
23     not U2(Kn, K);  
24     nand U3(w1,Kn, Q);  
25     nand U4(w2,J, Qn);  
26     nand U5(w3, w1, w2);  
27  
28     flipflopD U6(clk,reset,enable,w3,Q);  
29 endmodule//flipflopJK  
30
```



 


El funcionamiento del flip flop T es el siguiente, se toma el valor de la salida y lo invierte en cada periodo de cambio de reloj, se utilizo un flip flop D, en donde en la entrada tiene conectada la salida invertida.

Ejercicio #3 Flip Flop JK


Tabla, ecuación reducida y Mapeo en Logic Friday

Term	J	K	QP	=>	Q
0	0	0	0		0
1	0	0	1		1
2	0	1	0		0
3	0	1	1		0
4	1	0	0		1
5	1	0	1		1
6	1	1	0		1
7	1	1	1		0

Minimized:
 $Q = K' QP + J QP'$

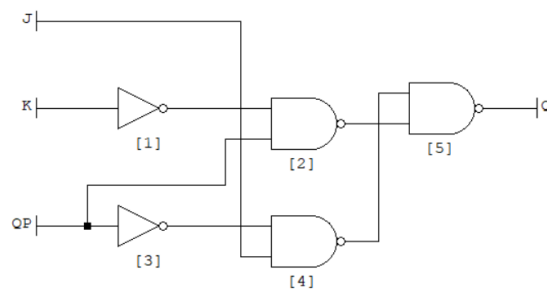


Simulación En Circuit Verse

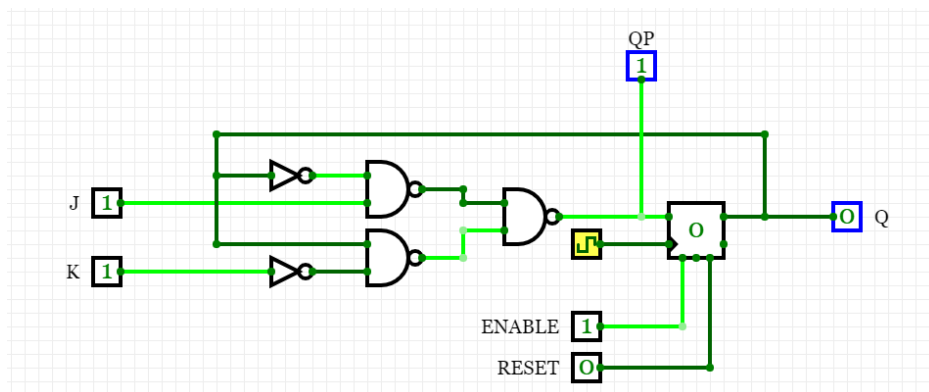

```

19 module flipflopJK (input wire clk, reset, enable, J, K,
20                    output wire Q);
21     wire Qn,Kn,w1,w2, w3;
22     not U1(Qn, Q);
23     not U2(Kn, K);
24     nand U3(w1,Kn, Q);
25     nand U4(w2,J, Qn);
26     nand U5(w3, w1, w2);
27
28     flipflopD U6(clk,reset,enable,w3,Q);
29 endmodule//flipflopJK

```

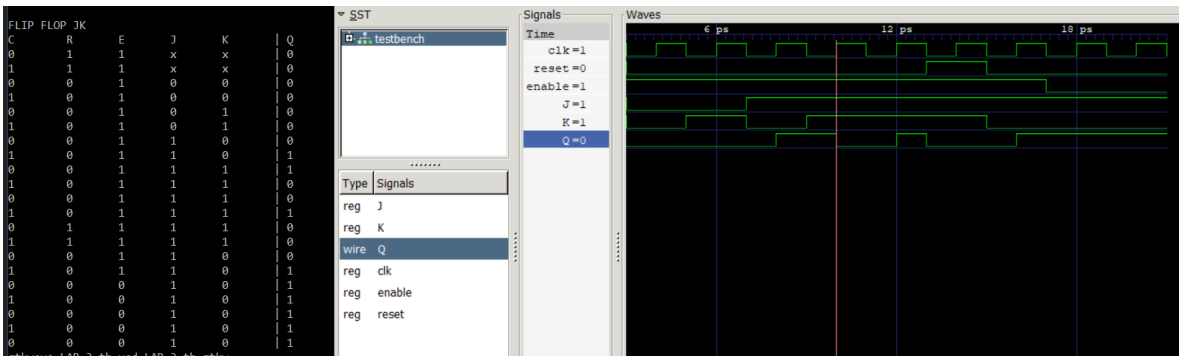

Se puede observar el funcionamiento del flip flop JK, cuando se coloca J y K = 0, la salida continua con su mismo valor. Cuando J = 0 y K = 1 la salida es 0. Cuando J = 1 y K = 0 la salida es 1. Cuando J y K = 1 la salida toma el valor que tenía anteriormente.


Ejercicio #4 Buffer triestado de 4 bits



Si enable = 1 deja pasar el dato de D, sino en coloca la salida en alta impedancia (valores con z).

```

6 module buffer4 (input wire [3:0]D,
7                 input wire enable,
8                 output wire [3:0]Y);
9     assign Y = enable ? D : 4'bz;
10    //si enable = 1 deja pasar el dato de D, sino en alta impedancia
11 endmodule // buffer4
12

```

 

  

Codigo.v

```

5 module ROM (input wire [6:0]Address,
6             output reg [12:0]Y);
7     always @(Address) begin
8
9         case (Address)
10             7'b000000: Y = 13'b100000001000 ;//primer caso con Don't cares
11             7'b100000: Y = 13'b100000001000 ;
12             7'b010000: Y = 13'b100000001000 ;
13             7'b001000: Y = 13'b100000001000 ;
14             7'b000100: Y = 13'b100000001000 ;
15             7'b000010: Y = 13'b100000001000 ;
16             7'b000001: Y = 13'b100000001000 ;
17             7'b111110: Y = 13'b100000001000 ;
18             7'b111100: Y = 13'b100000001000 ;
19             7'b111100: Y = 13'b100000001000 ;
20             7'b111000: Y = 13'b100000001000 ;
21             7'b110000: Y = 13'b100000001000 ;
22             7'b011110: Y = 13'b100000001000 ;
23             7'b001110: Y = 13'b100000001000 ;
24             7'b000110: Y = 13'b100000001000 ;
25             7'b000010: Y = 13'b100000001000 ;
26             7'b101110: Y = 13'b100000001000 ;
27             7'b100110: Y = 13'b100000001000 ;
28             7'b100010: Y = 13'b100000001000 ;
29             7'b100001: Y = 13'b100000001000 ;
30             7'b110110: Y = 13'b100000001000 ;

```

```

31             7'b110010: Y = 13'b100000001000 ;
32             7'b110001: Y = 13'b100000001000 ;
33             7'b110110: Y = 13'b100000001000 ;
34             7'b111001: Y = 13'b100000001000 ;
35             7'b111101: Y = 13'b100000001000 ;
36             7'b111100: Y = 13'b100000001000 ;//27 opciones para el primer caso
37             7'b0000101: Y = 13'b010000001000 ;//caso 2
38             7'b0000111: Y = 13'b010000001000 ;
39             7'b0000001: Y = 13'b100000001000 ;//caso 3
40             7'b0000011: Y = 13'b100000001000 ;
41             7'b0001101: Y = 13'b100000001000 ;//caso 4
42             7'b0001111: Y = 13'b100000001000 ;
43             7'b0001001: Y = 13'b010000001000 ;//caso 5
44             7'b0001011: Y = 13'b010000001000 ;
45             7'b0010001: Y = 13'b0001001000010 ;//caso 6
46             7'b0010011: Y = 13'b0001001000010 ;
47             7'b0010101: Y = 13'b0001001000010 ;
48             7'b0010111: Y = 13'b0001001000010 ;
49             7'b0011001: Y = 13'b1001001100000 ;//caso 7
50             7'b0011011: Y = 13'b1001001100000 ;
51             7'b0011101: Y = 13'b1001001100000 ;
52             7'b0011111: Y = 13'b1001001100000 ;
53             7'b0100001: Y = 13'b0011010000010 ;//caso 8
54             7'b0100011: Y = 13'b0011010000010 ;
55             7'b0100101: Y = 13'b0011010000010 ;
56             7'b0100111: Y = 13'b0011010000010 ;
57             7'b0101001: Y = 13'b0011010000100 ;//Caso 9
58             7'b0101011: Y = 13'b0011010000100 ;

```

```

59      7'b0101101: Y = 13'b0011010000100 ;
60      7'b0101111: Y = 13'b0011010000100 ;
61      7'b0110001: Y = 13'b1011010100000 ;//caso 10
62      7'b0110011: Y = 13'b1011010100000 ;
63      7'b0110101: Y = 13'b1011010100000 ;
64      7'b0110111: Y = 13'b1011010100000 ;
65      7'b0111001: Y = 13'b1000000111000 ;//caso 11
66      7'b0111011: Y = 13'b1000000111000 ;
67      7'b0111101: Y = 13'b1000000111000 ;
68      7'b0111111: Y = 13'b1000000111000 ;
69      7'b1000011: Y = 13'b0100000001000 ;//caso 12
70      7'b1000111: Y = 13'b0100000001000 ;
71      7'b1000001: Y = 13'b1000000001000 ;//caso 13
72      7'b1000101: Y = 13'b1000000001000 ;
73      7'b1001011: Y = 13'b1000000001000 ;//caso 14
74      7'b1001111: Y = 13'b1000000001000 ;
75      7'b1001001: Y = 13'b0100000001000 ;//caso 15
76      7'b1001101: Y = 13'b0100000001000 ;
77      7'b1010001: Y = 13'b0011011000010 ;//caso 16
78      7'b1010011: Y = 13'b0011011000010 ;
79      7'b1010101: Y = 13'b0011011000010 ;
80      7'b1010111: Y = 13'b0011011000010 ;
81      7'b1011001: Y = 13'b1011011100000 ;//caso 17
82      7'b1011011: Y = 13'b1011011100000 ;
83      7'b1011101: Y = 13'b1011011100000 ;
84      7'b1011111: Y = 13'b1011011100000 ;
85      7'b1100001: Y = 13'b0100000001000 ;//caso 18
86      7'b1100011: Y = 13'b0100000001000 ;

```

```

87      7'b1100101: Y = 13'b0100000001000 ;
88      7'b1100111: Y = 13'b0100000001000 ;
89      7'b1101001: Y = 13'b0000000001001 ;//caso 19
90      7'b1101011: Y = 13'b0000000001001 ;
91      7'b1101101: Y = 13'b0000000001001 ;
92      7'b1101111: Y = 13'b0000000001001 ;
93      7'b1110001: Y = 13'b0011100000010 ;//caso 20
94      7'b1110011: Y = 13'b0011100000010 ;
95      7'b1110101: Y = 13'b0011100000010 ;
96      7'b1110111: Y = 13'b0011100000010 ;
97      7'b1111001: Y = 13'b1011100100000 ;//caso21
98      7'b1111011: Y = 13'b1011100100000 ;
99      7'b1111101: Y = 13'b1011100100000 ;
100     7'b1111111: Y = 13'b1011100100000 ;
101     default:   Y = 13'bxxxxxxxxxxxxx ;
102     endcase
103     end
104
105
106 endmodule // ROM

```


Codigo Testbench Prueba de las direcciones

```
18 #1 ADDRESS = 7'b0000000; // caso 1
19 #1 ADDRESS = 7'b0100000;
20 #1 ADDRESS = 7'b1000000;
21 #1 ADDRESS = 7'b0000010;
22 #1 ADDRESS = 7'b1111110;
23 #1 ADDRESS = 7'b0000101; // caso 2
24 #1 ADDRESS = 7'b0000011; // caso 3
25 #1 ADDRESS = 7'b0001101; // caso 4
26 #1 ADDRESS = 7'b0010011; // caso 6
27 #1 ADDRESS = 7'b0011001; // caso 7
28 #1 ADDRESS = 7'b0101101; // caso 9
29 #1 ADDRESS = 7'b0100101; // caso 8
30 #1 ADDRESS = 7'b0110011; // caso 10
31 #1 ADDRESS = 7'b0111001; // caso 11
32 #1 ADDRESS = 7'b1000111; // caso 12
33 #1 ADDRESS = 7'b1001111; // caso 14
34 #1 ADDRESS = 7'b0000001; // caso 13
35 #1 ADDRESS = 7'b1001001; // caso 15
36 #1 ADDRESS = 7'b1010001; // caso 16
37 #1 ADDRESS = 7'b1011011; // caso 17
38 #1 ADDRESS = 7'b1111111; // caso 21
39 #1 ADDRESS = 7'b1110111; // caso 20
40 #1 ADDRESS = 7'b1101001; // caso 19
41 #1 ADDRESS = 7'b1100001; // caso 18
42 #1 ADDRESS = 7'b0011111; // caso 7
43 #1 ADDRESS = 7'b0110111; // caso 10
44 #1 ADDRESS = 7'b0001111; // caso 4
45 #1 ADDRESS = 7'b1001101; // caso 15
```